DATE

Question No 1:

$F(A,B,C) = \Sigma m(1,2,3,5)$ using 4:1 mux.

**ASN:**

Implementation Table

| | $D_0$ | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ |
|---|---|---|---|---|
| $\bar{A}$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $A$ | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0 | 1 | $\bar{A}$ | $\bar{A}$ |

logical Diagram

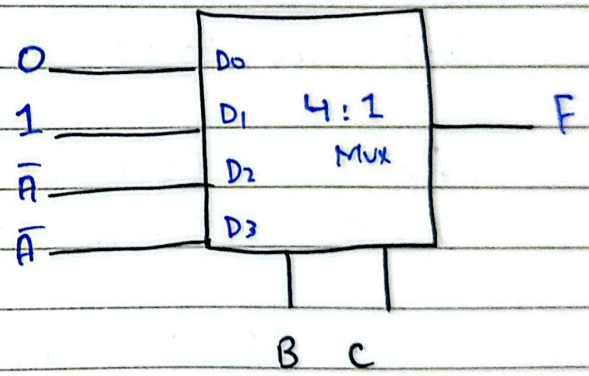


Question No 2:

Using 2:1 mux, implement the XOR function $F = A \oplus B$. Provide Truth table, mux configration.

**ANS:**

| A | B | $F = A \oplus B$ | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | $F = B$ |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | $F = B'$ |
| 1 | 1 | 0 | |

Prince